
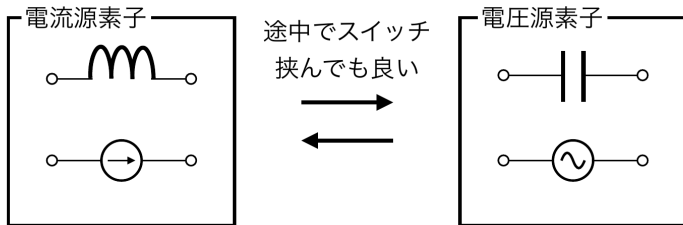


# 接続のルール

電流源素子・電圧源素子同士を接続してはいけない

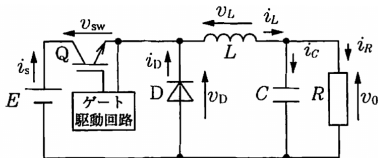

例 1：降圧チョッパ回路（教科書P64）



例 2：昇圧チョッパ回路（教科書P69）

