

スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧

オン時

オフ時