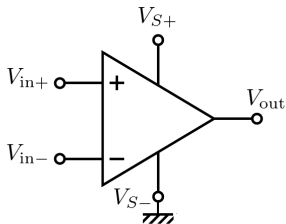


# オペアンプを使ったデューティ比の制御

三角波と直流を比較する



$V_{in+} < V_{in-}$  の場合：  $V_{S+}$  を出力

$V_{in+} > V_{in-}$  の場合：  $V_{S-}$  を出力

