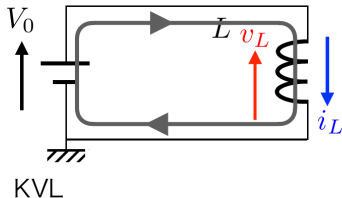


スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧


オン時



$$V_0 - v_L = 0$$

$$v_L = V_0$$

オフ時

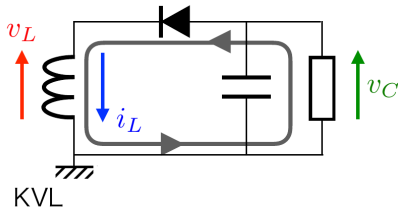

$$v_L - v_C = 0$$

$$v_L = v_C$$