

本日の目標

- ・ **降圧**チョッパ回路の構成と原理を理解する
- ・ **昇圧**チョッパ回路の構成と原理を理解する
- ・ **昇降圧**チョッパ回路の構成と原理を理解する
- ・ **定常状態**のスイッチのオンオフ時における各素子の電圧や電流**波形**を理解する