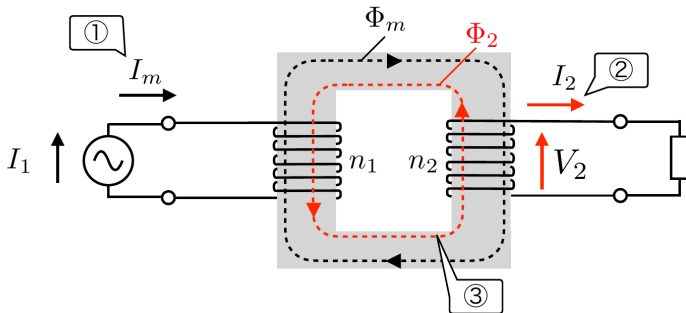


励磁電流と負荷電流が流れるメカニズム



- ① 1次側コイルに電圧をかけると**励磁電流** I_m が流れる
- ② 2次側コイルの誘導起電力によって**負荷電流** I_2 が流れる
- ③ 2次側の負荷に流れた電流が鉄心内に磁束 Φ_2 を作る