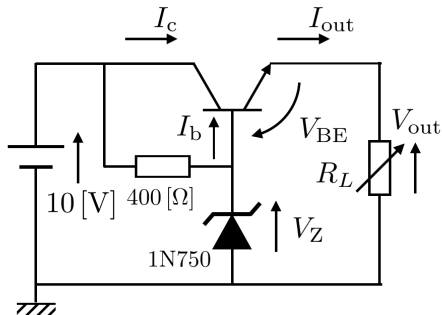


ツェナーダイオードを用いたリニアレギュレータ

負荷抵抗を10,50,100[Ω]と
変化した時の各部の電圧



負荷によって電圧が変動する
負荷に応じてスイッチを制御したい

— 10 [Ω] — 50 [Ω] — 100 [Ω]

