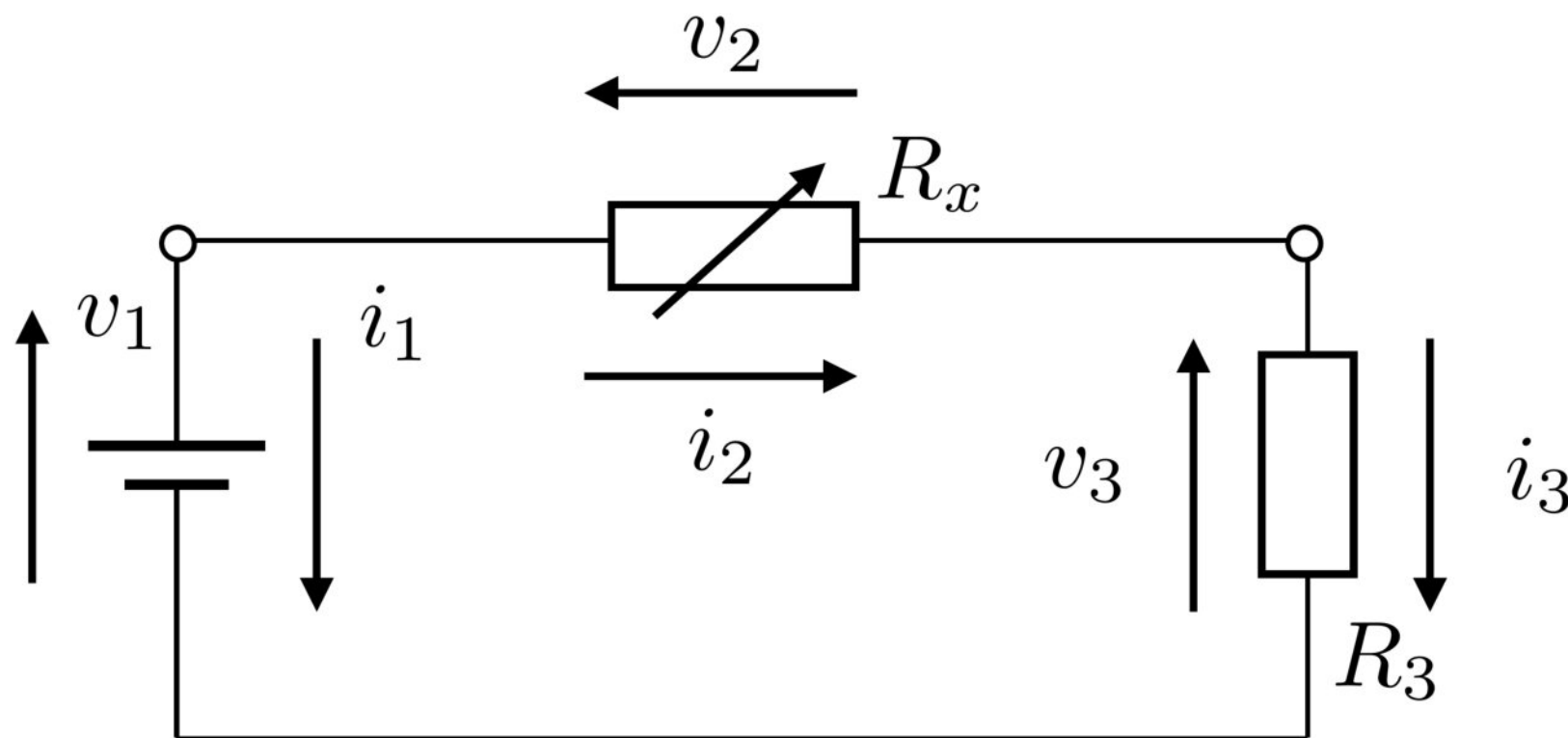


# 回路問題の定式化

KVLとKCLと枝構成式を全て書き出してみる



これができれば  
どんな回路の問題も解けます