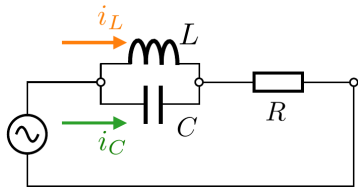


RLC並列回路のエネルギー



$$Z = j \frac{1}{\frac{1}{\omega L} - \omega C} + R$$

