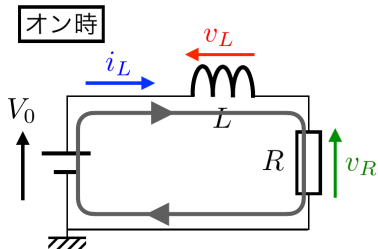



スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧

等価回路は？



$$10 - v_L - v_R = 0$$

$$v_L = V_0 - v_R$$

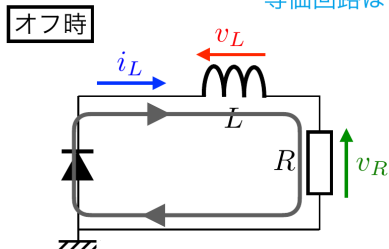

$$-v_L - v_R = 0$$

$$v_L = -v_R$$