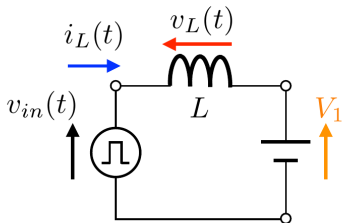


定常状態時の出力電圧とスイッチング電圧の関係

電圧源や負荷が接続された場合、コイルにかかる電圧は？



KVL

- $v_L(t)$ の時間変化は？
- 定常状態になるための V_1 の大きさは？

