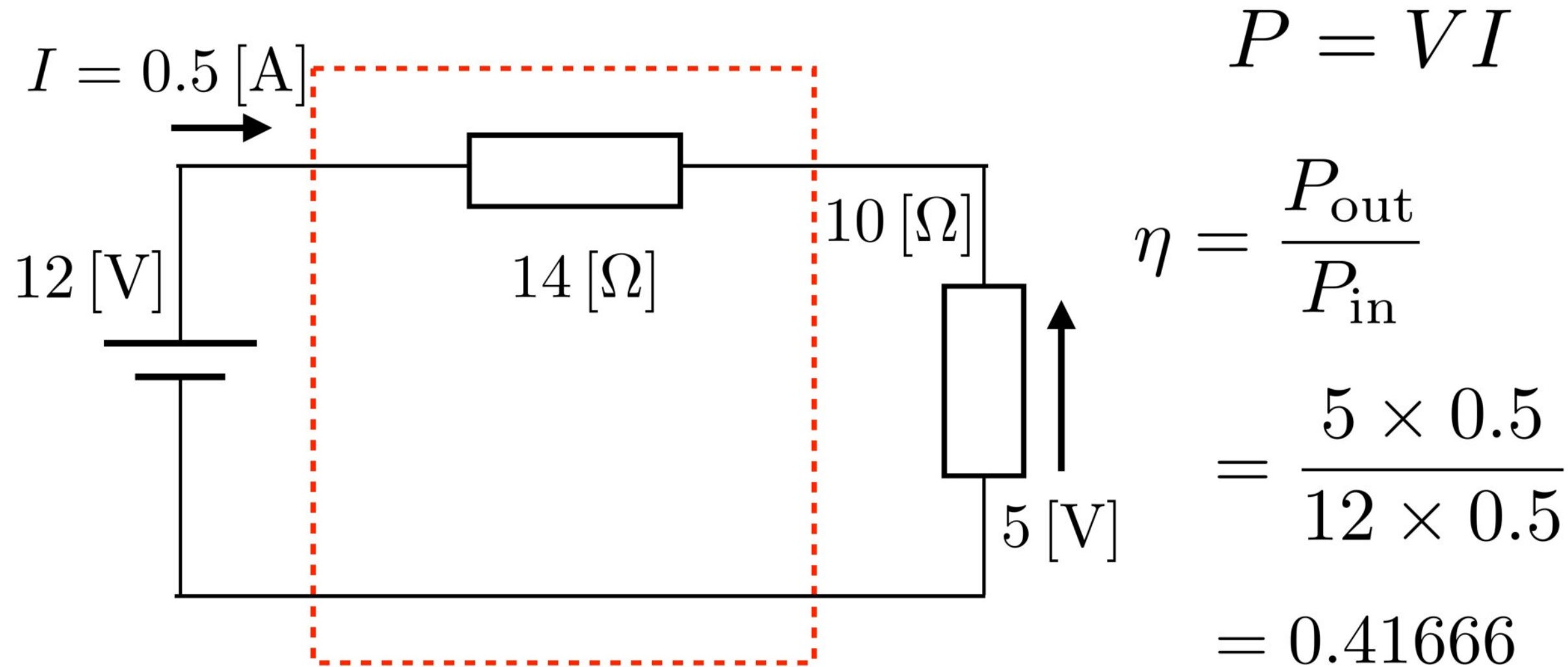


可変抵抗の電力変換の効率は何？

負荷電圧を12Vから5V変換した際の効率は？



それ以外（58%）は抵抗で
ジュール熱として捨てている

約42%

