
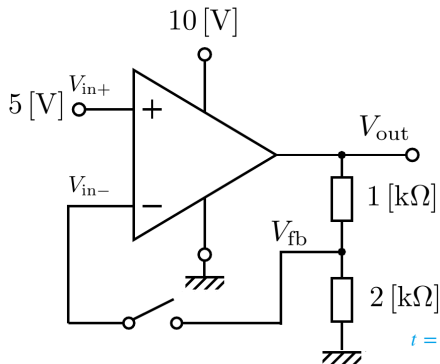


オペアンプを用いたフィードバック制御の例②

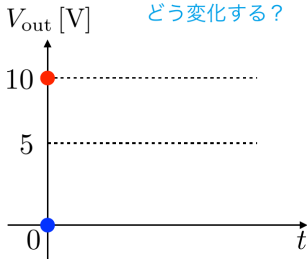

スイッチオンすると
どう変化する？



$t = 0$ [s]で $V_{out} = 10$ [V]または0 [V]の場合