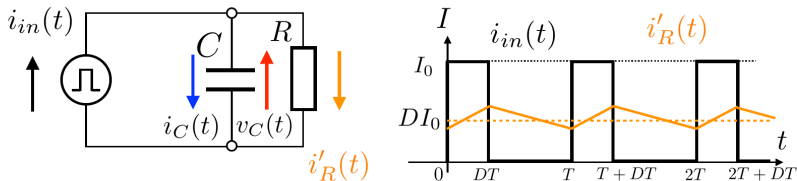


フィルタとしてのコンデンサの役割



- ・ コンデンサによって、電流の変動が小さくなる
→ C を大きくすると電流の変動が抑えられる
→ ローパスフィルタとして用いられる
- ・ 平均電流はデューティ比に比例する
→ スイッチと C によって、電流を降下することができる