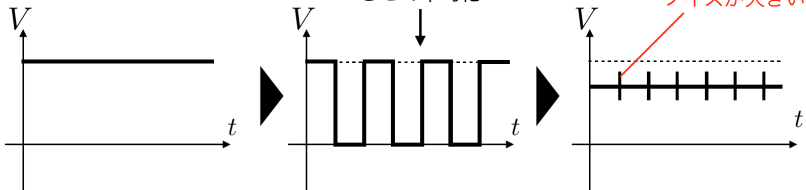


# リニアレギュレータの特徴

## チョッパ回路

電圧を不連続に変化  
させて平均化



## リニアレギュレータ

電圧が連続に変化

