
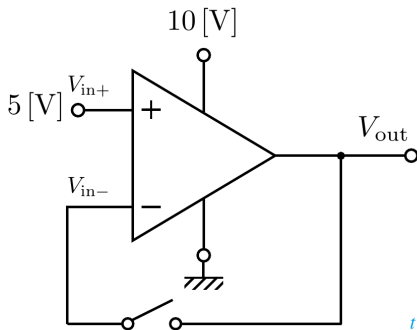


オペアンプを用いたフィードバック制御の例①

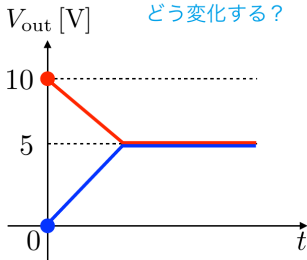

スイッチオンすると
どう変化する？



$t = 0$ [s]で $V_{out} = 10$ [V]または 0 [V]の場合

オペアンプの二つの入力 V_{in+} , V_{in-} は等しくなる