

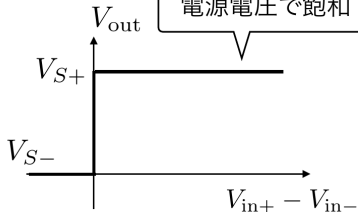


比較器 (コンパレータ)

パワーエレでは比較器がよく用いられる

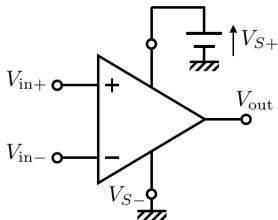

等価回路 ($V_{in+} < V_{in-}$)

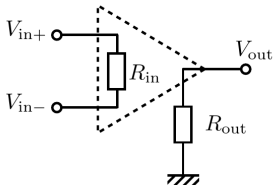

等価回路 ($V_{in+} > V_{in-}$)

