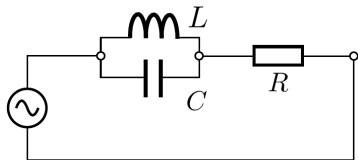


RLC直列回路のインピーダンス特性



$$Z = j \frac{1}{\frac{1}{\omega L} - \omega C} + R$$

