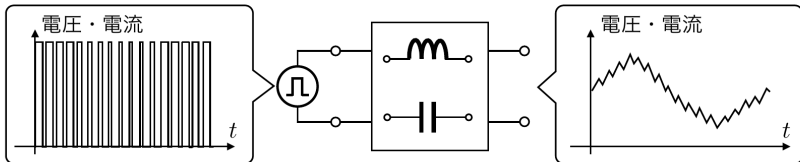


# LCRの用途（電荷や電流を貯める）

## ① フィルタ（電圧や電流を平滑化するため）



## ② 共振回路（モーターなどの駆動のため）

