
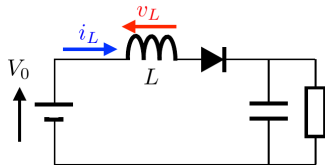
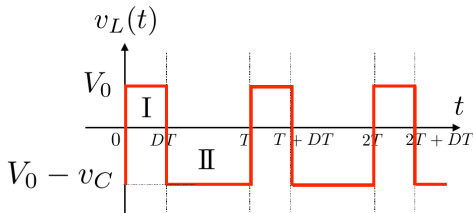


定常状態時の出力電圧とスイッチング電圧の関係

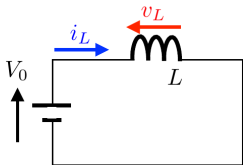

$$DTV_0 = (T - DT)(v_c - V_0)$$

$$v_C = \frac{1}{1 - D} V_0$$

定常状態の時
 $D < 1$ より、コンデンサに
かかる電圧は昇圧されている