
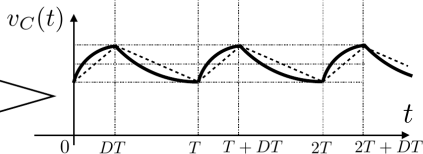
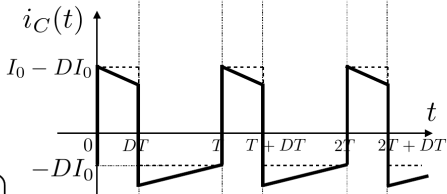
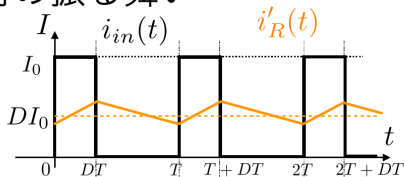


負荷（抵抗）を繋げた時の振る舞い

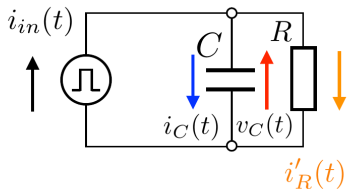

この時、抵抗に流れる
電流は？
→繰り返すと厳密な解が
得られる
(逐次近似法)