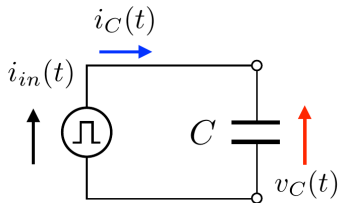


スイッチング時にコンデンサにかかる電圧



コイルに正の電流を
印加し続けると
電圧が際限なく増加する

どうすれば定常状態になる？
増加も減少もしなくなる？

