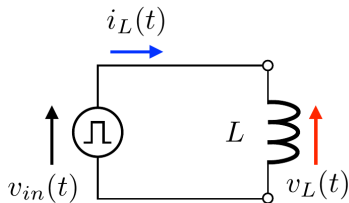


スイッチング時のコイルの振る舞い

コイルにスイッチング電圧を印加



パワエレではスイッチング
信号を入れた時の
振る舞いが重要です

