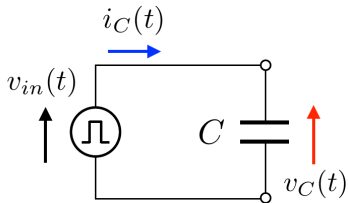


コンデンサに電圧源を繋げてはいけない理由

コンデンサに電圧源を繋ぐとどうなる？



$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

