
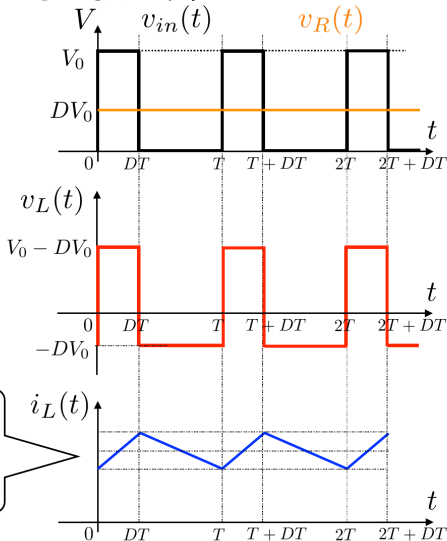


負荷（抵抗）を繋げた時の振る舞い

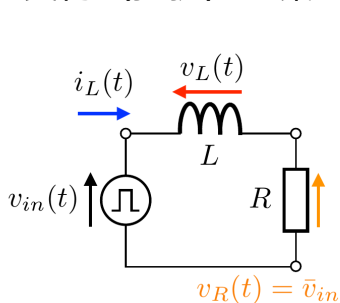

この時、抵抗にかかる
電圧は？