
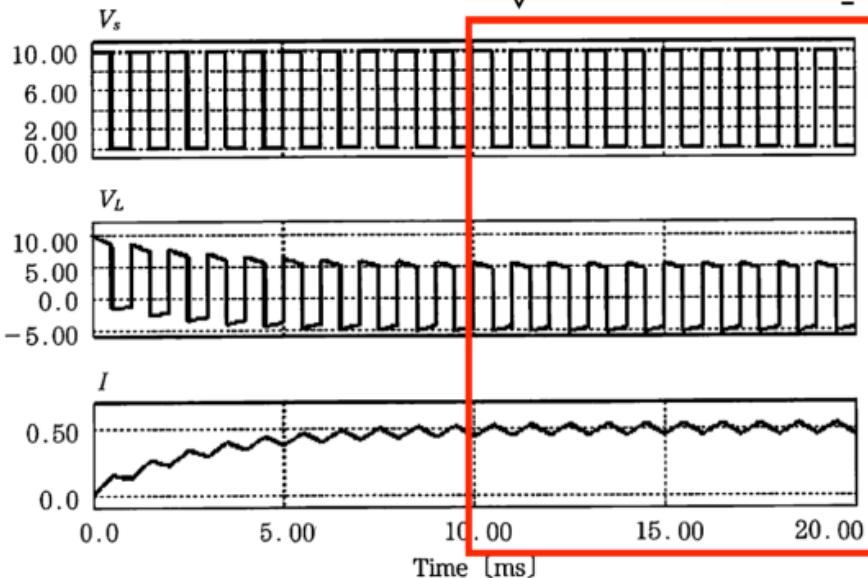


定常状態について

同じ波形を繰り返す

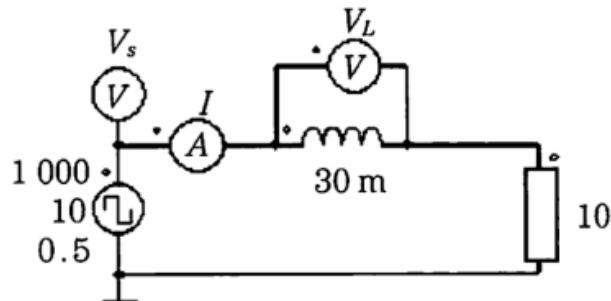

教科書P53

図 3.1 方形波電圧に対する RL 回路の応答*