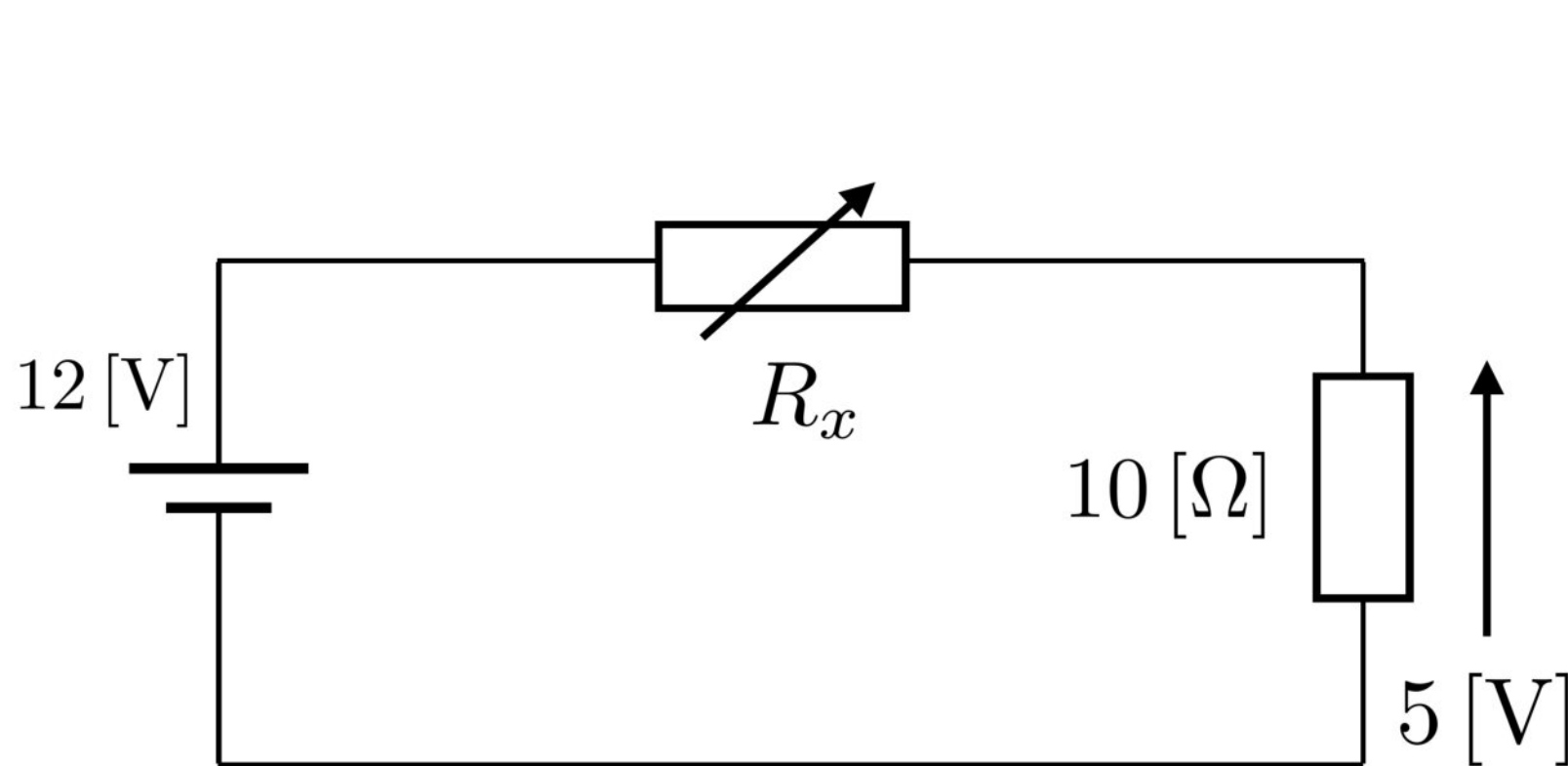


可変抵抗を用いた電力変換

負荷を5Vで駆動させるには何 Ω にすれば良い？



12Vから5Vに直流電圧を変換します