

# スイッチのオンオフ時の回路

オン時

オフ時