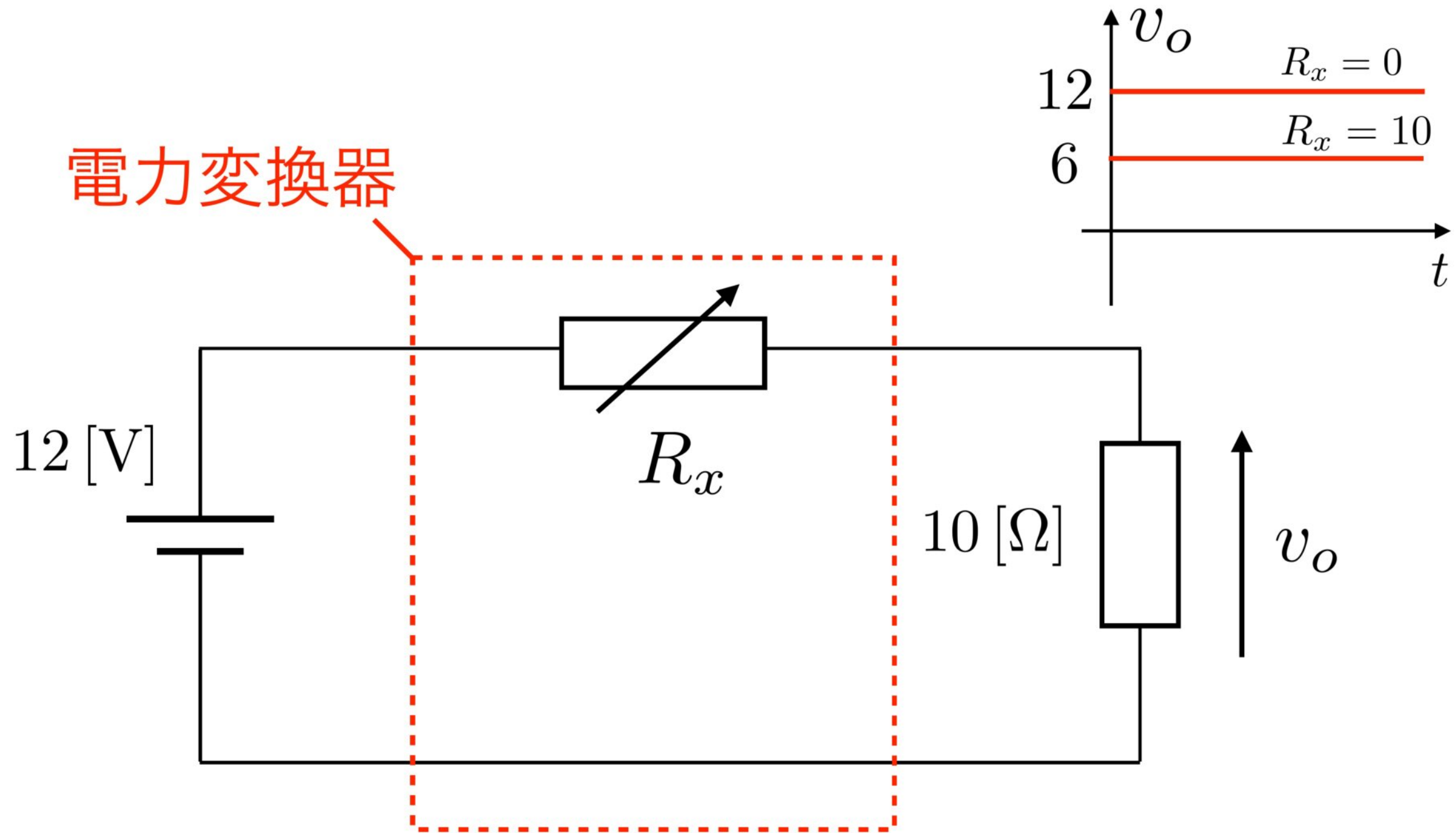


# 可変抵抗を用いた電力変換

## 最も簡単な電力変換

抵抗を変えることで負荷にかかる電力を変えることができる



負荷を5Vで駆動させるには何 $\Omega$ にすれば良い？