

# 変圧器の2次側に流れる電流の向き

負荷電流の向きは  
どっち向き？

