

回路シミュレーションの変圧器の取り扱い

変圧器を回路図で表す

どこに○を打てば良い？

