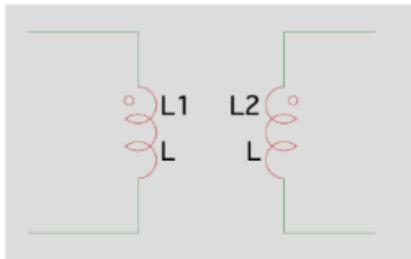


回路シミュレーションの変圧器の取り扱い



同じ位相だと同じ向きに○を打つ

