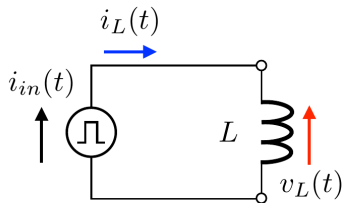


コイルに電流源を繋げてはいけない理由

コイルに電流源を繋ぐとどうなる？



$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

