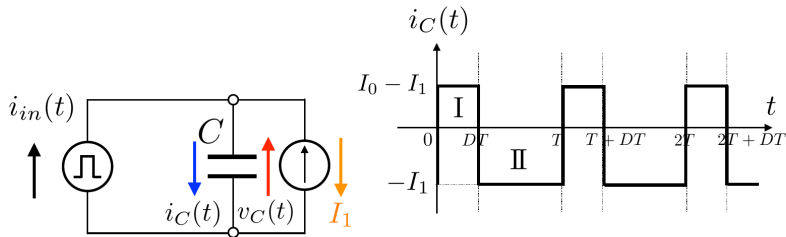


定常状態時の出力電圧とスイッチング電圧の関係



$$DT(I_0 - I_1) = (T - DT)I_1$$

$$I_1 = DI_0$$

定常状態の時
 I_1 はスイッチング電流の
平均電流となる