

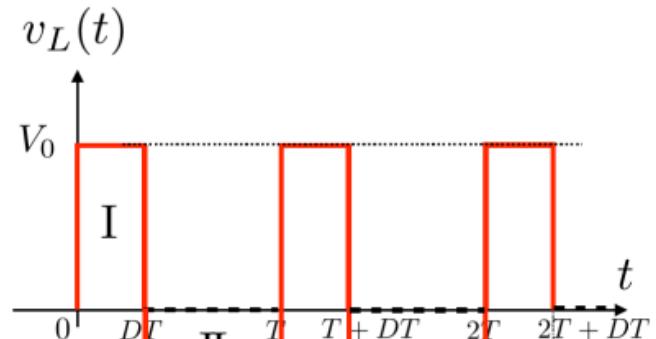


定常状態時のコイルに流れる電流

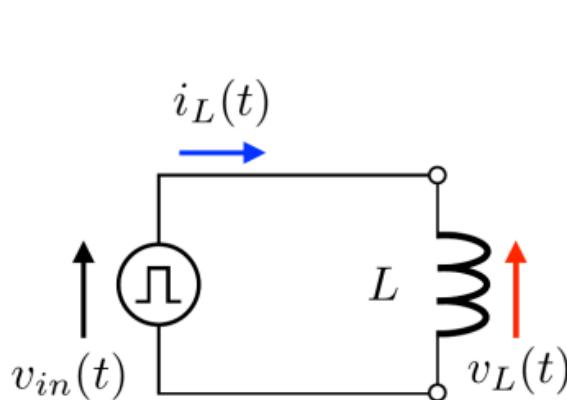

負の電圧をかけると
電流が減少する

IとIIの領域の面積が同じであれば
定常状態になる

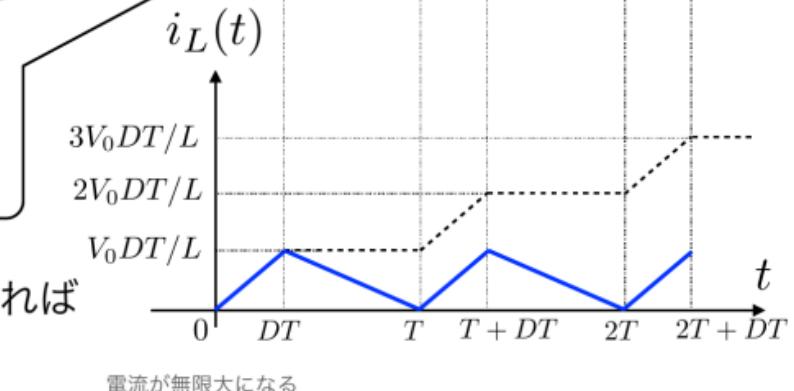

電流が無限大になる