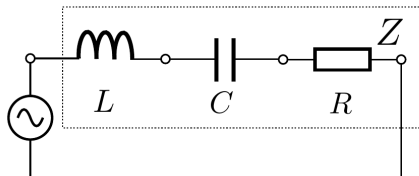



共振器について

RLC直列回路



$$Z =$$

RLC並列回路

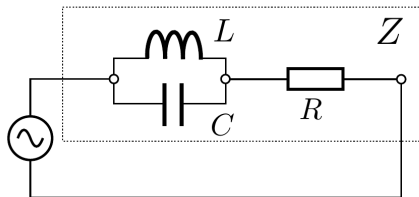

$$Z =$$