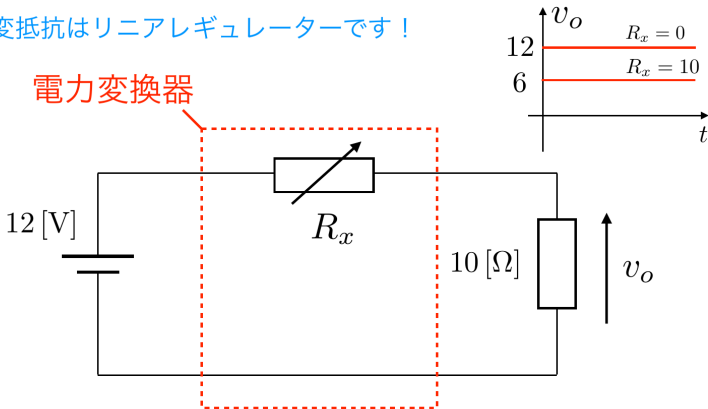


# 可変抵抗を用いた電力変換

抵抗を変えることで負荷にかかる電力を変えることができる

可変抵抗はリニアレギュレーターです！



負荷を5Vで駆動させるには何Ωにすれば良い？