

スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧