

スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧

等価回路は？

オン時

オフ時