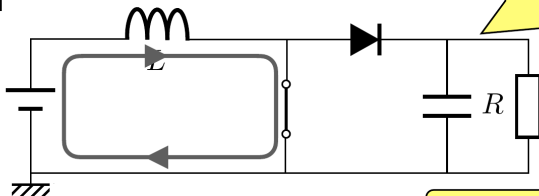


# スイッチのオンオフ時の回路

オン時



オフ時

