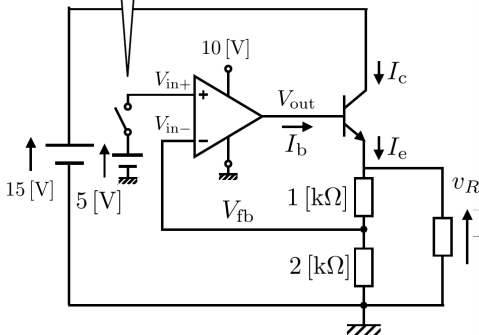


半導体スイッチを用いたリニアレギュレータ

スイッチオンした後から
安定するまでの過渡応答は？



スイッチオン

