
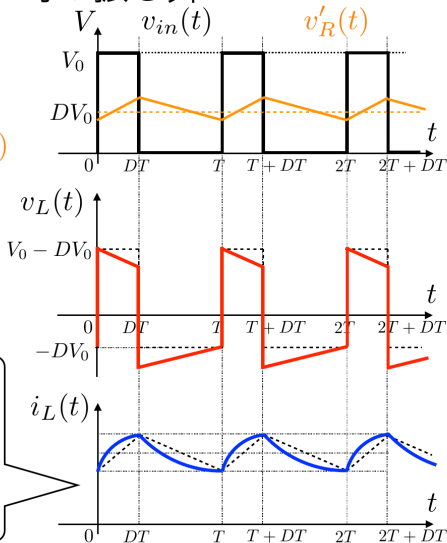


負荷（抵抗）を繋げた時の振る舞い

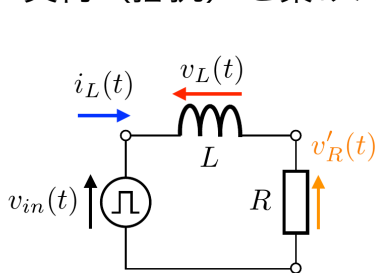

この時、抵抗にかかる
電圧は？
→繰り返すと厳密な解が
得られる
(逐次近似法)