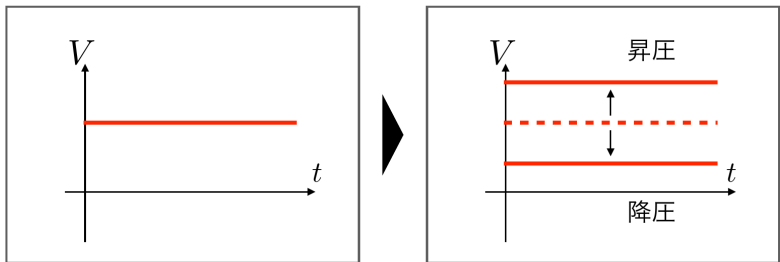


# 直流-直流(DC-DC)変換とは

\*直流 : DC (Direct Current)

直流電圧を上げたり（昇圧）下げたり（降圧）する



- ① 非絶縁型チョッパ回路（昇圧・降圧・昇降圧）（第5回）
- ② 絶縁型チョッパ回路（昇圧・降圧）（第6回）
- ③ リニアレギュレータ（降圧）（第7回） リニアレギュレータは降圧のみ