
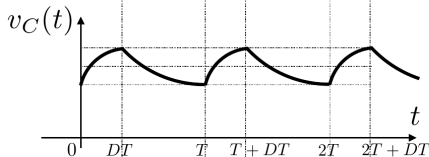
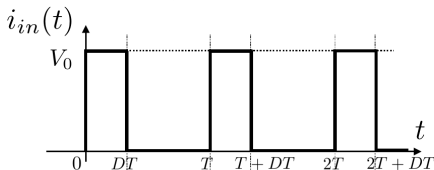


コンデンサに流出入するエネルギー

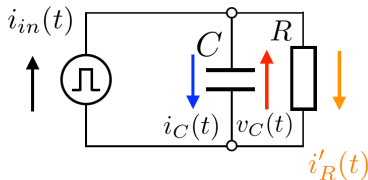

電気エネルギー

$$U_e = \frac{1}{2} Q v_c = \frac{1}{2} C v_C^2$$

I コンデンサに電気エネルギーが蓄積

II コンデンサから電気エネルギーが放出

