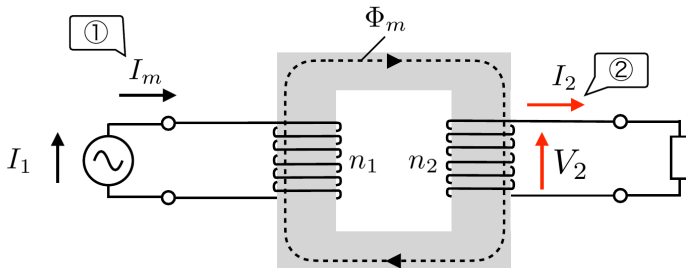


# 励磁電流と負荷電流が流れるメカニズム



- ① 1次側コイルに電圧をかけると**励磁電流**  $I_m$  が流れる
- ② 2次側コイルの誘導起電力によって**負荷電流**  $I_2$  が流れる