

可変抵抗の電力変換の効率は何？

負荷電圧を12Vから5V変換した際の効率は？

$$P = VI$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$

