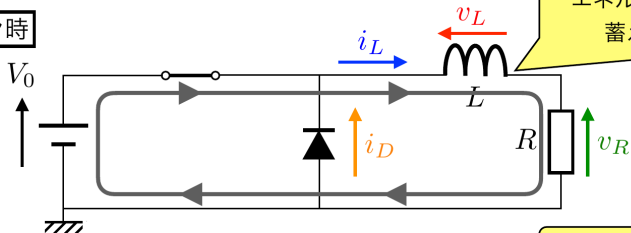


スイッチのオンオフ時の電流の経路

オン時



オフ時

