

昇圧チョッパ回路

コンデンサを使って電荷を蓄えて電圧を上げる

