
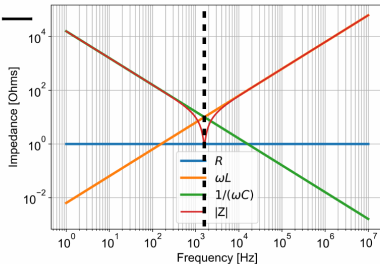


# RLC直列回路のエネルギー

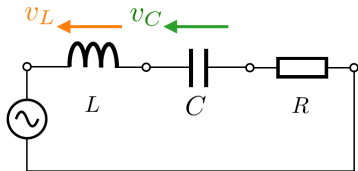

$$Z = j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) + R$$

