

# 直流-直流変換の基本的な原理

入力したエネルギーと負荷で消費するエネルギーの  
**バランスをとる**（増えもしないし、減りもしない＝定常状態）



入力するエネルギーの大きさは**デューティ比で変化**させる  
大きいとたくさんエネルギー（電流）を送れる